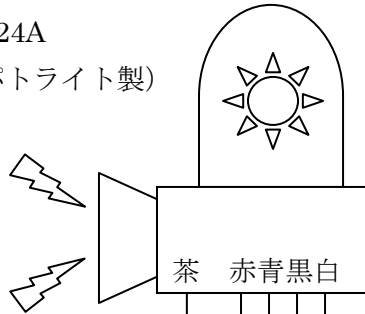


車両通過による警告システム接続例

ホーンスピーカー一体型回転灯

RT-24A


(パトライト製)



リレー

MY2-DC24V

(オムロン製)

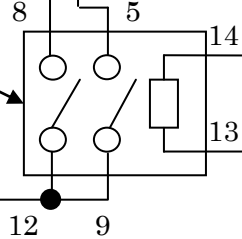




DC+24V

ヒューズ

GND

電源 (30W 以上)
AC100V
⇒DC+24V

AC100V

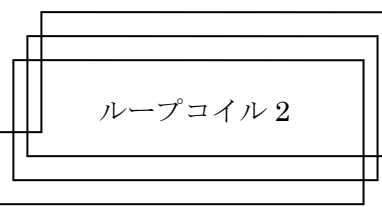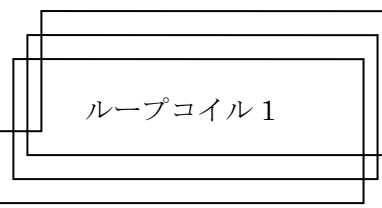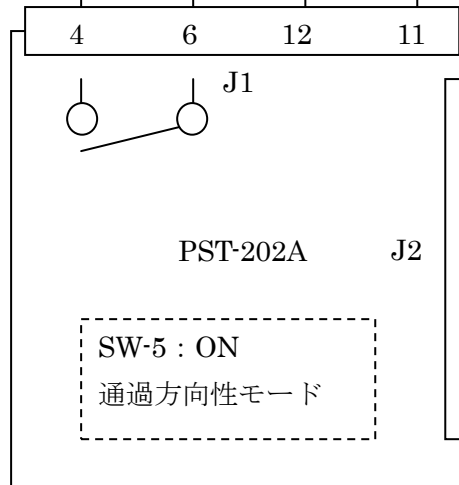

ループコイル間
は 50cm 以上離
すこと

<注意事項>

- ループコイル 1 から 2 へ車が移動すると回転灯が点灯し警報が鳴るように考えた接続図です。
- 本図は参考例ですので、実際に設計される場合は詳細をご確認ください。本図の利用によって生じる直接および間接の損害等について、当社は一切の責任を負いません。